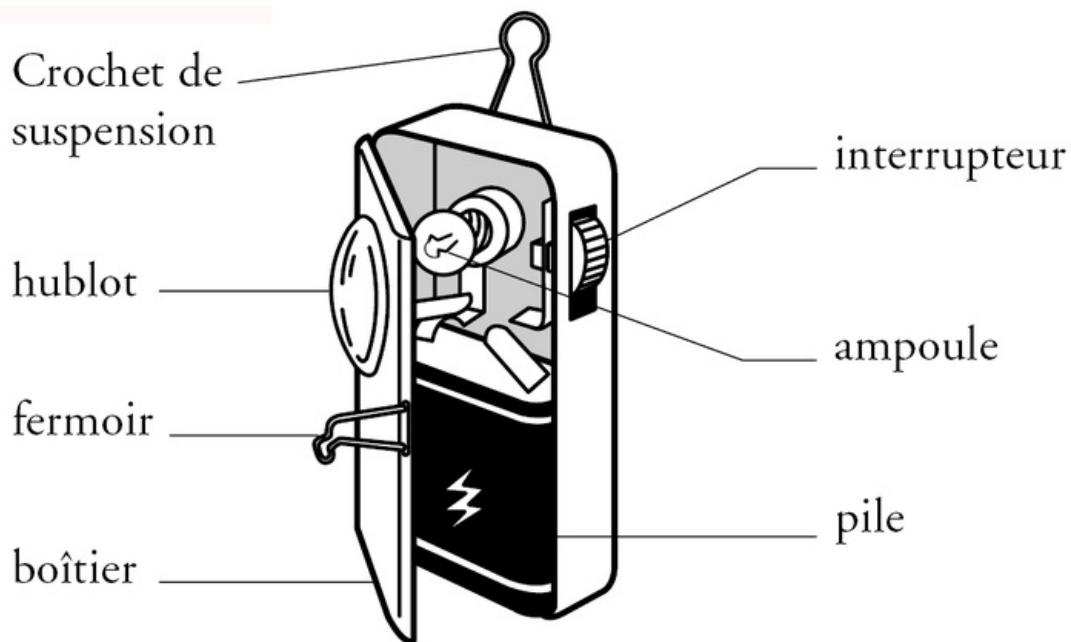


## Le fonctionnement d'une lampe de poche



Le **boîtier** protège le **circuit électrique** et permet une bonne préhension. Le **fermoir** permet l'ouverture et la fermeture du boîtier. L'**ampoule** éclaire. L'**interrupteur** sert à allumer et éteindre la lampe. La **pile** fournit l'énergie nécessaire. Le **crochet** est prévu pour accrocher la lampe, tandis que le **hublot** améliore l'éclairage.